

Practice Problems 2

$$(a) \quad I = \frac{V_1 - 12}{4} \quad \text{b/c} \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$(b) \quad I = \frac{V_1 - 0}{5} \quad \text{b/c} \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$(c) \quad I = \frac{V_1 - V_2}{2} \quad \text{b/c} \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$(d) \quad I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_1 - 12}{4} + \frac{V_1 - 0}{5} + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0$$

$$(e) \quad I_1 = \frac{V_2 - V_1}{2}, \quad I_2 = \frac{V_2 - 0}{1}, \quad I_3 = \frac{V_2 - 0}{3 + 6}$$

$$(f) \quad I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2}{9} = 0$$

$$2) \quad 5V_1 - 60 + 4V_1 + 10V_1 - 10V_2 = 0$$

$$19V_1 - 10V_2 = 60$$

$$9V_2 - 9V_1 + 18V_2 + 2V_2 = 0$$

$$-9V_1 + 29V_2 = 0$$

$$V_1 = \frac{29}{9}V_2$$

$$\frac{551}{9}V_2 - 10V_2 = 60$$

$$\frac{461}{9}V_2 = 60 \quad V_2 = \frac{540}{461} = \boxed{1.17 \text{ V}}$$

$$V_1 = \frac{1740}{461} = \boxed{3.774 \text{ V}}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} 3) \quad \frac{12 - V_1}{4} = I \\ \\ I = 2.056 \text{ A} \end{array}}$$