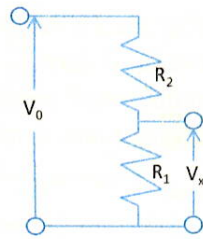


### Voltage Divider



Problem: show that

$$V_x = V_0 R_1 / (R_1 + R_2)$$


YOUR SOLUTION HERE:

$$\text{Total } I = \frac{V_0}{R_1 + R_2} \text{ by Ohm's.}$$

$$I \text{ thru } R_1 \text{ is } = I_{\text{total}}$$

$$V_x = I_1 \cdot R_1 = \frac{V_0}{R_1 + R_2} \cdot R_1 \quad \square$$

### Current Divider

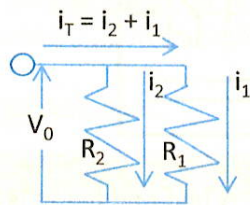

Problem: show that

$$I_1 = i_T R_2 / (R_1 + R_2)$$

YOUR SOLUTION HERE:

$$\text{Voltage across } R_1 \text{ \& } R_2 = V_0.$$

$$i_1 = \frac{V_0}{R_1} \quad i_2 = \frac{V_0}{R_2}$$

$$\text{total } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{V_0 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 R_2} = i_T$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{i_T}{i_1}$$

$$i_1 = i_T \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \square$$

**Week 1 Prelab End**