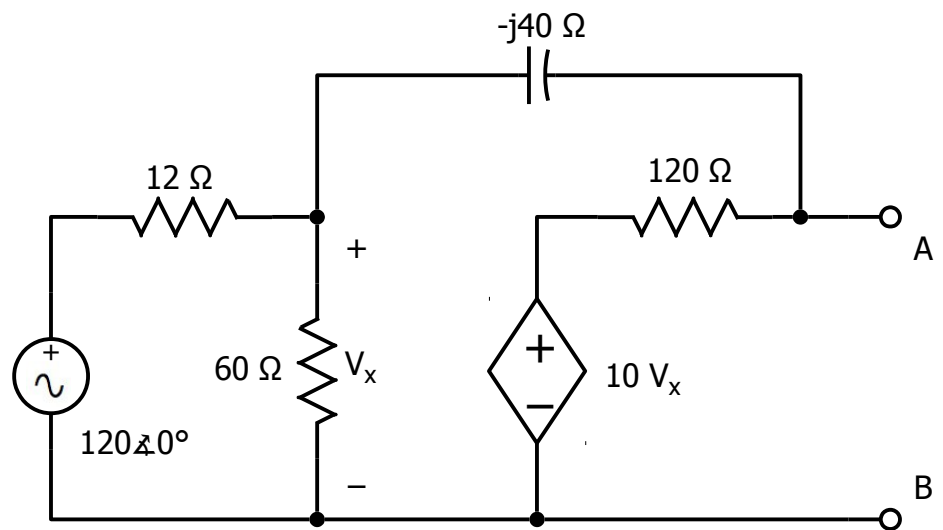


EE3 Fall 2020
Homework Problem 8

Find the Thévenin
Equivalent of this circuit.



Solution on next page.

EE3 Fall 2020

Homework Problem 8


To find v_{TH} :

$$\frac{v_{AB} - v_x}{-j40} + \frac{v_{AB} - 10v_x}{120} = 0$$

$$\frac{v_x - 120}{12} + \frac{v_x}{60} + \frac{v_x - v_{AB}}{-j40} = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1/j40 + 1/120 & 1/j40 - 10/120 \\ 1/j40 & 1/12 + 1/60 - 1/j40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{AB} \\ v_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$v_{TH} = v_{AB} = 784 - j288$$


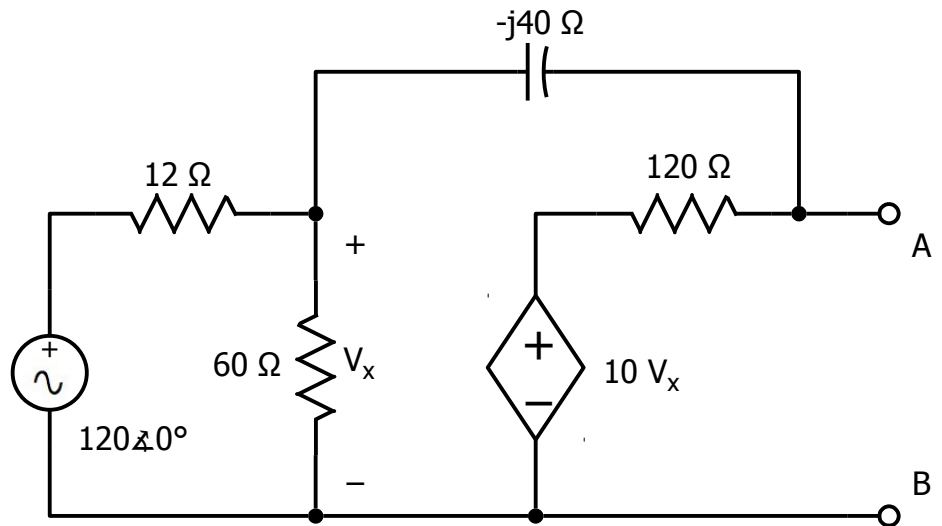


$$i_{SC} + \frac{0 - 10v_x}{120} + \frac{0 - v_x}{-j40} = 0$$

$$\frac{v_x}{-j40} + \frac{v_x}{60} + \frac{v_x - 120}{12} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -10/120 - 1/(-j40) \\ 0 & 1/(-j40) + 1/60 + 1/12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{SC} \\ v_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$$
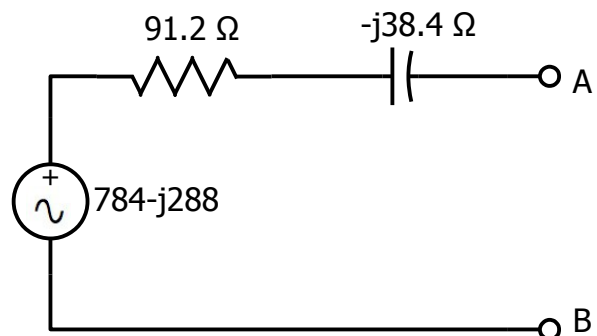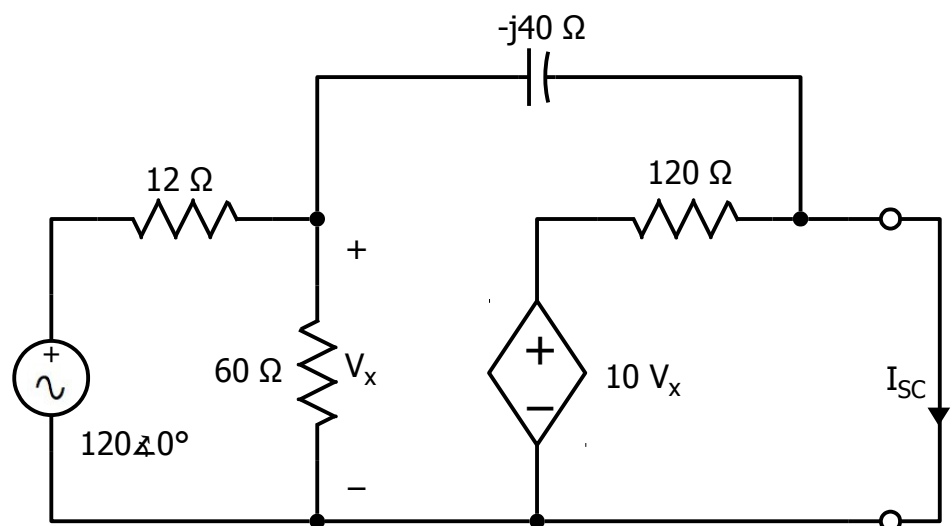
$$Z_{TH} = \frac{v_{TH}}{i_{SC}} = \frac{784 - j288}{-8.43 + j0.39} = 91.2 - j38.4 \Omega$$



EE3 Fall 2020

Homework Problem 8

Open-Circuit Voltage v_{AB} :

Find internal Thévenin Equivalent of 120-12-60.

$$v_{intTH} = v_{OC} = 120 \angle 0^\circ \left(\frac{60}{72} \right) = 100 \angle 0^\circ$$


$$R_{intTH} = 60 \parallel 12 = 10 \Omega$$

For v_{origTH} , KCL at Point A:

$$\frac{v_{AB} - 10v_x}{120} - i(t) = 0$$

By KVL: $-100 + 10i(t) + v_x = 0$

$$i(t) = \frac{100 - v_{AB}}{10 - j40}$$

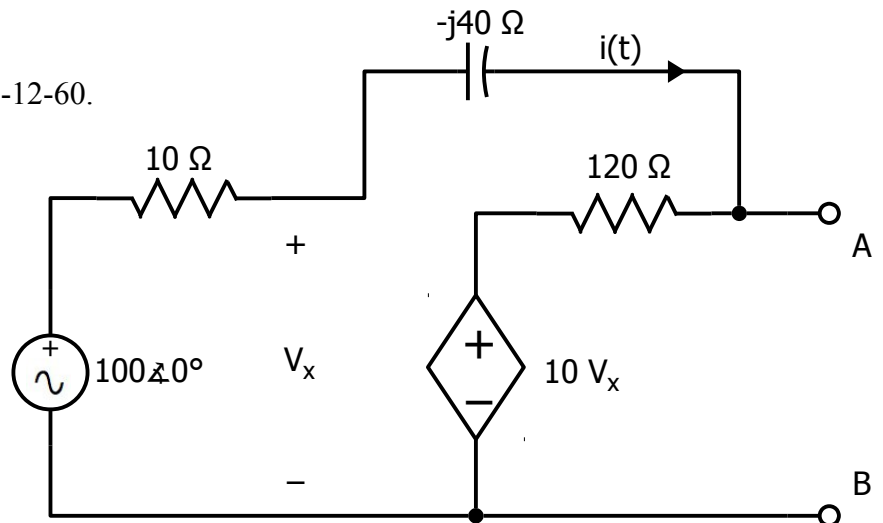

$$\begin{bmatrix} 1/120 & -10/120 & -1 \\ 0 & 1 & 10 \\ -1/(10 - j40) & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{AB} \\ v_x \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ -100/10 - j40 \end{bmatrix}$$

$$v_{origTH} = v_{AB} = 784 - j288 \text{ V}; v_x = 208 + j144 \text{ V}$$

$$i(t) = -10.8 - j14.4 \text{ A}$$

For Z_{origTH} , KCL at Point A:

$$\frac{V_T - 10V_x}{120} + \frac{V_T}{10 - j40} - I_T = 0$$

$$v_x = 10i(t) = 10 \left(\frac{V_T}{10 - j40} \right)$$

$$\frac{V_T}{120} - \frac{100V_T}{120 \cdot (10 - j40)} + \frac{V_T}{10 - j40} = I_T$$

$$Z_{origTH} = \frac{V_T}{I_T} = \frac{1}{1/120 - 100/(120 \cdot (10 - j40)) + 1/(10 - j40)}$$

$$Z_{origTH} = 91.2 - j38.4 \Omega$$

