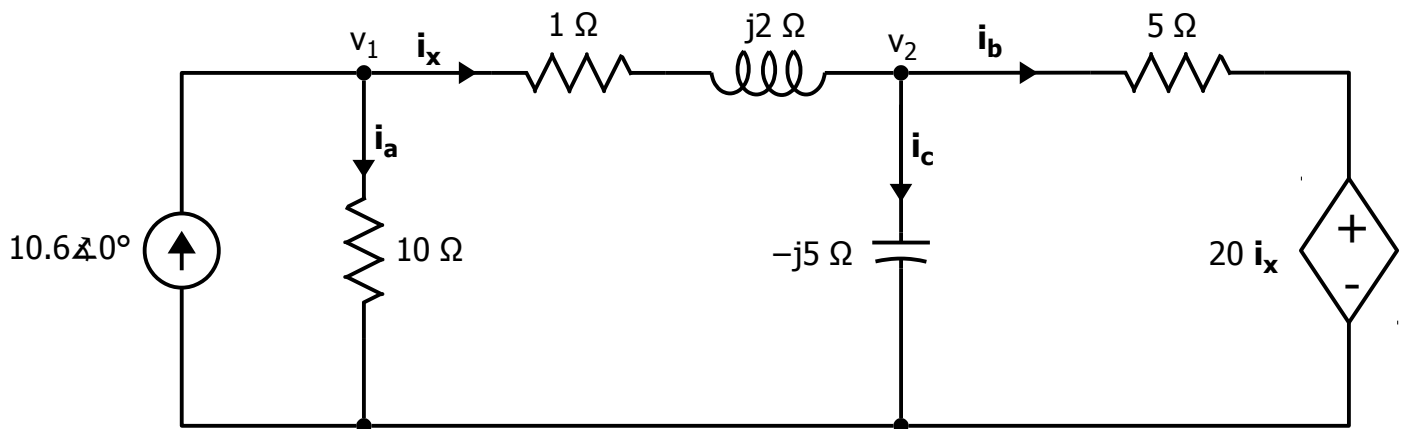


EE3 Fall 2020

Homework Problem 6



Find the currents $\mathbf{i_a}$, $\mathbf{i_b}$, and $\mathbf{i_c}$ in this sinusoidal steady-state circuit.

$$\text{Node } v_1: -10.6 + \frac{v_1}{10} + \frac{v_1 - v_2}{1 + j2} = 0$$

$$\text{Node } v_2: \frac{v_2 - v_1}{1 + j2} + \frac{v_2}{-j5} + \frac{v_2 - 20i_x}{5} = 0$$

$$i_x = \frac{v_1 - v_2}{1 + j2}$$

$$i_a = \frac{v_1}{10}$$

$$i_b = \frac{v_2 - 20i_x}{5}$$

$$i_c = i_x - i_b$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{10} + \frac{1}{1 + j2} & \frac{-1}{1 + j2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{1 + j2} & \frac{1}{1 + j2} - \frac{1}{j5} + \frac{1}{5} & -4 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{1 + j2} & \frac{-1}{1 + j2} & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{10} & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & -4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ i_x \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10.6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = 68.4 - j16.8 \text{ V}$$

$$v_2 = 68 - j26 \text{ V}$$

$$i_x = 3.76 - j1.68 \text{ A}$$

$$i_a = 6.84 - j1.68 \text{ A}$$

$$i_b = -1.44 - j11.92 \text{ A}$$

$$i_c = 5.2 + j13.6 \text{ A}$$