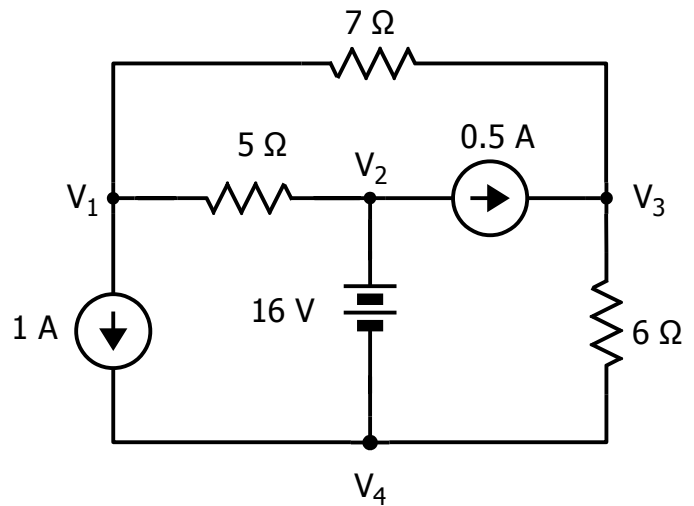


# EE3 Fall 2020

## Homework Problem 2

Find the current through the battery, two ways:

- with  $V_4$  as the reference node
- with  $V_2$  as the reference node



CHOOSING  $V_4$  TO BE THE REFERENCE NODE,  
 $V_2 = 16$  V

$$\frac{V_1 - 16}{5} + 1 + \frac{V_1 - V_3}{7} = 0$$

$$\frac{V_3 - V_1}{7} - 0.5 + \frac{V_3}{6} = 0$$

$$7V_1 - (16)(7) + 35 + 5V_1 - 5V_3 = 0$$

$$6V_3 - 6V_1 - 21 + 7V_3 = 0$$

$$12V_1 - 5V_3 = 77$$

$$-6V_1 + 13V_3 = 21$$

$$\begin{bmatrix} 12 & -5 \\ -6 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77 \\ 21 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 8.78 \text{ V}; V_3 = 5.67 \text{ V}$$

KCL at the top of the battery (currents assumed to be leaving unless known otherwise):

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + 0.5 + I_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_1 - V_2}{5} - 0.5 = \frac{8.78 - 16}{5} - 0.5 = -1.94 \text{ A}$$

CHOOSING  $V_2$  TO BE THE REFERENCE NODE,  
 $V_4 = -16$  V

$$\frac{V_1 - 0}{5} + 1 + \frac{V_1 - V_3}{7} = 0$$

$$\frac{V_3 - V_1}{7} - 0.5 + \frac{V_3 - (-16)}{6} = 0$$

$$7V_1 + 35 + 5V_1 - 5V_3 = 0$$

$$6V_3 - 6V_1 - 21 + 7V_3 - 7 \cdot (-16) = 0$$

$$12V_1 - 5V_3 = -35$$

$$-6V_1 + 13V_3 = -91$$

$$\begin{bmatrix} 12 & -5 \\ -6 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -35 \\ -91 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = -7.22 \text{ V}; V_3 = -10.33 \text{ V}$$

KCL at the top of the battery (currents assumed to be leaving unless known otherwise):

$$\frac{0 - V_1}{5} + 0.5 + I_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_1 - 0}{5} - 0.5 = \frac{-7.22}{5} - 0.5 = -1.94 \text{ A}$$